
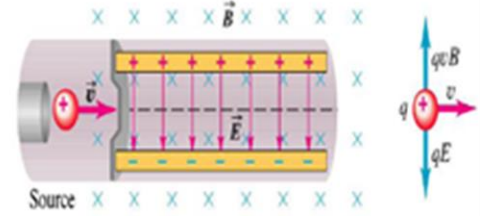
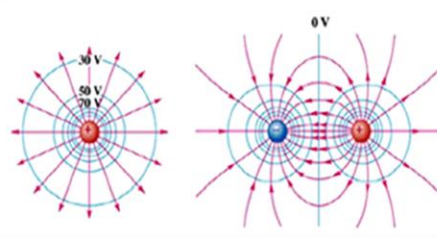


Physics-2

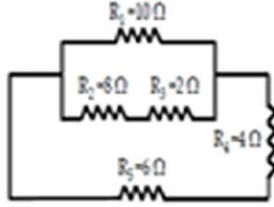

Ch-5

Capacitance

یوسف زویل ف

Best wishes and good Luck

00966502047005






Capacitance

السعة الكهربائية




ويسمى الخازن الكهربى بالمكثف **Capacitor**


**** ولأى مكثف كهربى يكون:**

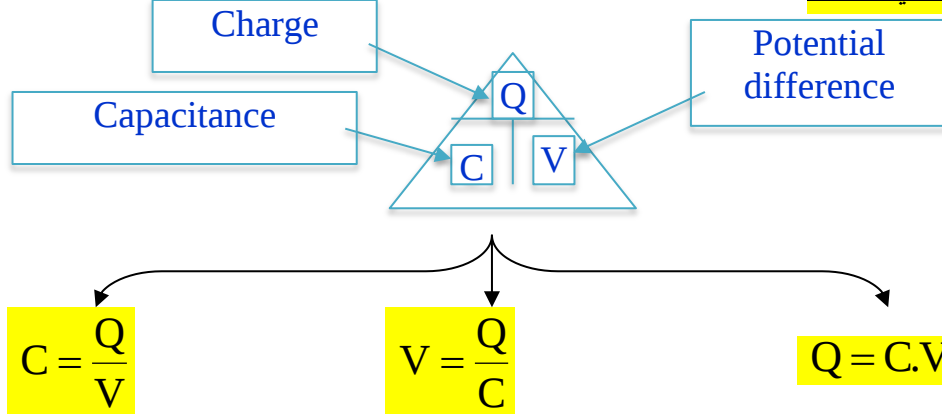

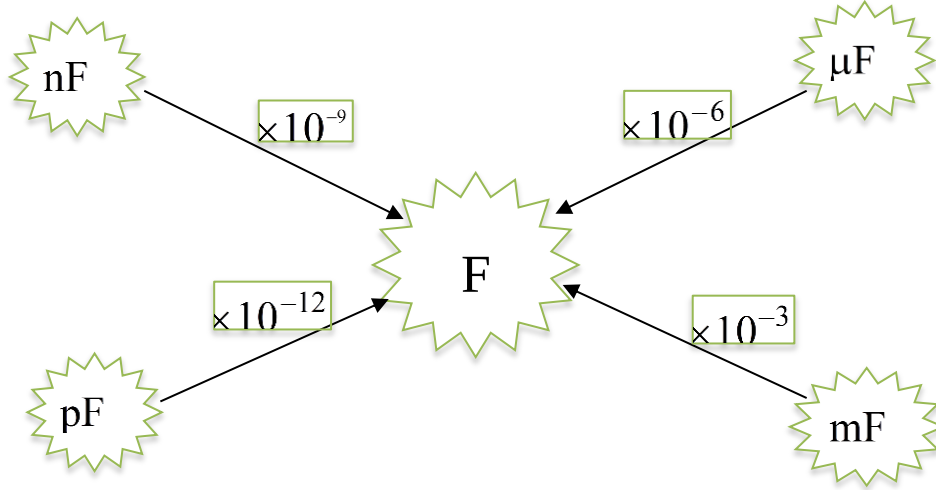وحدة قياس السعة الكهربائية هي الفاراد F وأجزاؤه:-




Capacitor

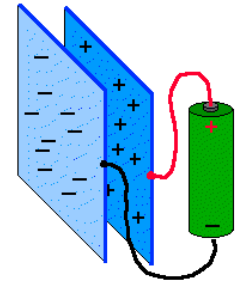

أنواع المكثفات

Isolated Sphere Capacitor

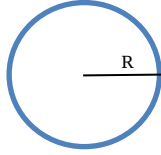

$$C = \frac{R}{K}$$

Parallel Plate Capacitor

به مادة عازلة

مكثف هوائي

السعة الكهربائية



(F)

$$C = \epsilon_0 K \frac{A}{d}$$

 $(8.85 \times 10^{-12}) \text{ C}^2/\text{N.m}^2$
 $K \geq 1$
ثابت العزل
للمادة العازلة

$$C = K C_0$$

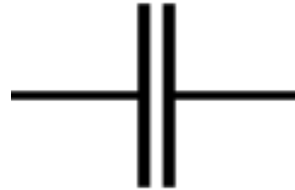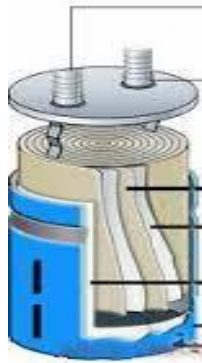
ملحوظة: $k = 1$ للهواء فتكون سعة المكثف الهوائي هي $C = \epsilon_0 \frac{A}{d}$






ويوجد من المتوازي نوعان

اسطواناني Cylindrical Capacitor

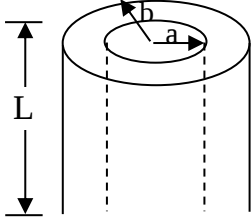

$$C = \frac{1}{2K} \frac{L}{\ln(b/a)}$$

كروي Spherical Capacitor

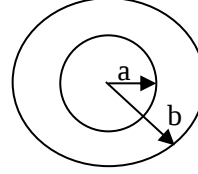


$$C = \frac{1}{K} \frac{ab}{b-a}$$

$$K = 9 \times 10^9 \text{ N.m}^2 / \text{C}^2$$

هام جداً:- (للمكثف متوازي اللوحين):-

شدة المجال
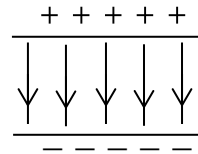
$$E = \frac{V}{d} \quad \text{and} \quad E = \frac{\sigma}{\epsilon_0 K}$$





(1) بما أنه لوحين متوازيين:

ثابت العزل ويساوي (1) في حالة الهواء

$E \rightarrow$ (Electric field)
 $V \rightarrow$ (Potential difference)

$$E = \frac{Q}{\epsilon KA}$$

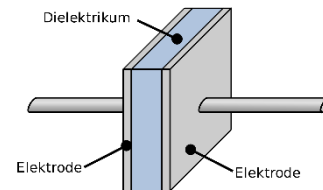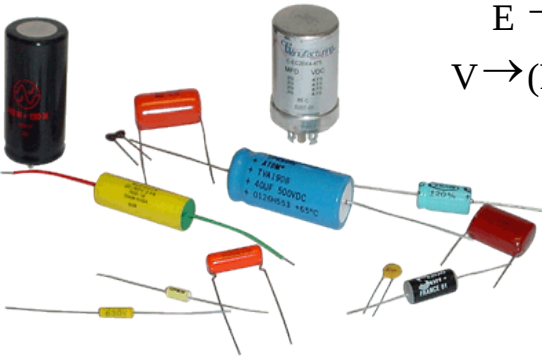

(2) يخزن المكثف طاقة كهربائية U تحسب من العلاقة:-

Stored energy $\rightarrow U = \frac{1}{2} QV = \frac{1}{2} CV^2 = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} \text{ J}$

$$\text{kw.h} \xrightarrow{\times 1000 \times 3600} \text{J (w.s)}$$

وتحسب كثافة الطاقة μ (energy density) من العلاقة:-

$$\mu = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 \text{ (J/m}^3\text{)}$$

(3) للمكثف الواحد الهوائي إذا وضعت به مادة عازلة يكون:

في حالة المادة
العازلة

$$C = KC_0$$

في حالة
وجود الهواء

$$E = \frac{E_0}{K}$$

في حالة المادة
العازلة



في حالة وجود
الهواء

(4) في حالة وجود مادة عازلة تتولد عليها شحنة تأثيرية Q'_{induced} :

الشحنة على المادة العازلة
(Induced charge)

$$Q' = Q \left(1 - \frac{1}{K} \right)$$

الشحنة على لوح
المكثف

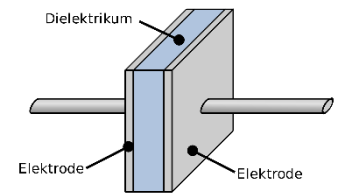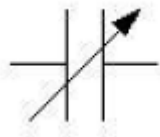



Ex:1 A parallel plate capacitor of plate area 40Cm^2 and separation 2mm is fully charged. If the charge on the capacitor is 9nc , then the potential difference between the plates is:-

- a) 250 V b) 120.7 V c) 312.8 V d) 508.5 V

Solution

$$A = 40 \times 10^{-4} \text{ m}^2$$

$$d = 2 \times 10^{-3} \text{ m}$$

$$Q = 9 \times 10^{-9}$$

$$V = ??$$

$$C = \epsilon_0 \frac{A}{d}$$

$$= 8.85 \times 10^{-12} \frac{40 \times 10^{-4}}{2 \times 10^{-3}}$$

$$= 1.77 \times 10^{-11}$$

$$V = \frac{Q}{C} = \frac{9 \times 10^{-9}}{1.77 \times 10^{-11}} = 508.5 \text{ V}$$

Ex:2 A capacitor stores an energy of 100 kw.h at a potential difference of 10^4V . The capacitance of the capacitor is:-

- a) 8 F b) 7.2 F c) 2.7 F d) 3.8 F

Solution

$$U = 100 \times 1000 \times 3600 \text{ J}$$

$$= 3.6 \times 10^8 \text{ J}$$

$$V = 10^4 \text{ V}$$

$$C = ??$$

$$U = \frac{1}{2} C V^2$$

$$C = \frac{2U}{V^2}$$

$$= \frac{2 \times 3.6 \times 10^8}{(10^4)^2} = 7.2 \text{ F}$$



Ex:3 If a potential difference of 220 V is applied to a parallel plate capacitor of plate area 200 cm^2 and separation 2mm.

1) The capacitance of capacitor is:-

- a) $6 \times 10^{-11}\text{ F}$ b) $4.5 \times 10^{-11}\text{ F}$ c) $13.4 \times 10^{-11}\text{ F}$ d) $25 \times 10^{-11}\text{ F}$

2) The energy stored in the capacitor is:-

- a) $3 \times 10^{-6}\text{ J}$ b) $2.5 \times 10^{-6}\text{ J}$ c) $1.5 \times 10^{-6}\text{ J}$ d) $8.14 \times 10^{-6}\text{ J}$

Solution

$$V = 220 \text{ V}$$

$$A = 200 \times 10^{-4} \text{ m}^2$$

$$d = 3 \times 10^{-3} \text{ m}$$

$$C = ??$$

$$U = ??$$

$$\begin{aligned} (1) \quad C &= \epsilon_0 \frac{A}{d} \\ &= 8.85 \times 10^{-12} \frac{2 \times 10^{-2}}{3 \times 10^{-3}} \\ &= 5.9 \times 10^{-11} \\ &= 6 \times 10^{-11} \text{ F} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) \quad U &= \frac{1}{2} C V^2 \\ &= \frac{1}{2} \times 6 \times 10^{-11} \times (220)^2 \\ &= 1.5 \times 10^{-6} \text{ J} \end{aligned}$$



Ex:4 A certain air filled parallel-plate capacitor is connected across a 30 V battery. When the battery is disconnected and dielectric slab is inserted into and fills the region between the plates. The voltage across the plates drops by 16 V. the dielectric consultant of slap is:-

a) 3

b) 2.14

c) 2.5

d) 1.8

Solution

وصلت البطارية حتى وصل الجهد إلى 30 V ثم فصلت
وبالتالي تبقى الشحنة Q كما هي ثابتة

$$V_1 = 30 \text{ V}$$

$$Q_1 = Q_2$$

$$V_2 = 30 - 16 = 14 \text{ V}$$

$$K = ??$$

$$\therefore C = C_0 K$$

$$C_0 = \frac{Q_1}{V_1}$$

$$C = \frac{Q_2}{V_2}$$

$$\frac{Q_2}{V_2} = \frac{Q_1}{V_1} \cdot K$$

$$K = \frac{V_1}{V_2} = \frac{30}{14} = \underline{\underline{2.14}}$$



Ex:5 A parallel plates capacitor of plate separation 1mm has dielectric strength (maximum electric field that it can tolerate) of 20 kv/m the maximum voltage that can be applied to it before it breaks down is:-

a) 17.5V

b) 13.4V

c) 20V

d) 19.5V

Solution

$$d = 1 \times 10^{-3} \text{ m}$$

$$V = ??$$

$$E = 20 \times 10^3$$

$$E = \frac{V}{d}$$

$$V = E \cdot d$$

$$= 20 \times 10^3 \times 1 \times 10^{-3}$$

$$= 20 \text{ V}$$



Ex:6 The plates of spherical capacitor have radii 38mm and 40 mm.

1) The capacitance of this spherical capacitor is:

- a) 2 PF b) 0.84 PF c) 0.3 PF d) 1.5 PF

2) The plate area of a parallel-plat capacitor with the same plate separation and capacitance is:-

- a) 1 m^2 b) 0.3 m^2 c) 0.02 m^2 d) 1.2 m^2

Solution

(1) $a = 38 \times 10^{-3} \text{ m}$
 $b = 40 \times 10^{-3} \text{ m}$
 $C = ??$

$$C = \frac{1}{K} \frac{ab}{b-a}$$

$$= \frac{1}{9 \times 10^9} \frac{40 \times 38 \times 10^{-6}}{2 \times 10^{-3}}$$

$$= 8.4 \times 10^{-11} \text{ F}$$

$$= 0.84 \text{ PF}$$

(2) $d = b - a$
 $= 2 \times 10^{-3}$
 $C = 8.4 \times 10^{-11}$
 $A = ??$

$$C = \epsilon_0 \frac{A}{d}$$

$$A = \frac{C d}{\epsilon_0}$$

$$= \frac{8.4 \times 10^{-11} \times 2 \times 10^{-3}}{8.85 \times 10^{-12}} = 0.02 \text{ m}^2$$



Ex: 7 A parallel plate capacitor of plate area $4 \times 10^{-3} \text{ m}^2$ and capacitance 36 PF. Is charged to a potential difference of 500 V the energy density between the plate's capacitor is:-

- a) 2.5 J/m^3 b) 13 J/m^3 c) 1.14 J/m^3 d) 1.5 J/m^3

Solution

$$A = 4 \times 10^{-3} \text{ m}^2$$

$$C = 36 \times 10^{-12} \text{ F}$$

$$V = 500 \text{ V}$$

$$U = ??$$

طريقة اخرى

$$(1) \quad C = \frac{Q}{V} \quad Q = ??$$

$$(2) \quad E = \frac{Q}{\epsilon_0 A}$$

$$(3) \quad U = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2$$

$$* C = \epsilon_0 \frac{A}{d}$$

$$d = \frac{\epsilon_0 A}{C} =$$

$$\frac{8.4 \times 10^{-11} \times 2 \times 10^{-3}}{8.85 \times 10^{-12}}$$

$$= 0.98 \times 10^{-4} \text{ m}$$

$$* E = \frac{V}{d} = \frac{500}{9.8 \times 10^{-4}} = 5.08 \times 10^5 \text{ V/m}$$

$$* U = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 = \frac{1}{2} \times 8.85 \times 10^{-12} \times (5.08 \times 10^5)^2 = 1.14 \text{ J/m}^3$$



Ex:8 Two parallel plate of area 100cm^2 are given charges of equal magnitude $9 \times 10^{-17}\text{C}$ but opposite signs. The electric field within the dielectric material filling the space between the plates is $1.5 \times 10^6 \text{V/m}$

1) The dielectric constant is:-

- a) 6.8 b) 4.2 c) 8.6 d) 1.22

2) The magnitude of the charge induced on:-

- a) $0.77\mu\text{C}$ b) $0.46\mu\text{C}$ c) $0.89\mu\text{C}$ d) $1.2\mu\text{C}$

Solution

$$A = 100 \times 10^{-4} \text{ m}^2 \quad Q = 9 \times 10^{-7} \text{ C} \quad E = 1.5 \times 10^6 \text{ V/m}$$

$$K = ?? \quad Q' = ??$$

$$E = \frac{Q}{\epsilon_0 K A} \gg$$

$$(1) \quad K = \frac{Q}{\epsilon_0 A E}$$

$$K = \frac{9 \times 10^{-7}}{1.5 \times 10^6 \times 8.8 \times 10^{-12} \times 10^{-2}} = 6.8$$


$$(2) \quad Q' = Q \left(1 - \frac{1}{K}\right)$$

$$= 9 \times 10^{-7} \left(1 - \frac{1}{6.8}\right)$$

$$= 7.7 \times 10^{-7} \text{ C} = 0.77 \mu\text{C}$$


Capacitors connection

توصيل المكثفات

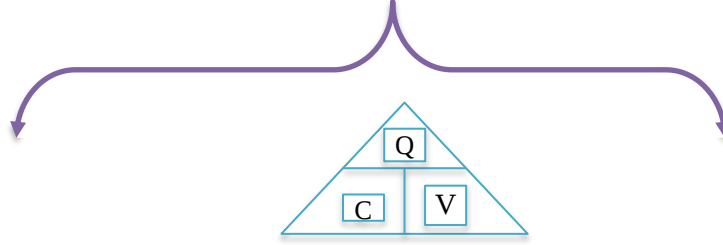

للحصول على سعة اقل وجهد اكبر

Series connection

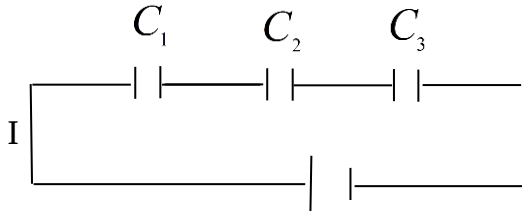

الشحنة ثابتة في هذا النوع من التوصيل

$$Q_1 = Q_2 = Q_3 = C_{eq} \cdot V$$


$$V = V_1 + V_2 + V_3 \quad \text{لكن}$$

$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3}$$

$$V_1 = \frac{Q_1}{C_1}, \quad V_2 = \frac{Q_2}{C_2}, \quad V_3 = \frac{Q_3}{C_3}$$


* لعدد مكثفين فقط على التوالي:

$$C_{eq} = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}$$

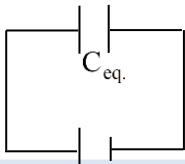

للحصول على سعة اكبر وجهد اقل

Parallel connection

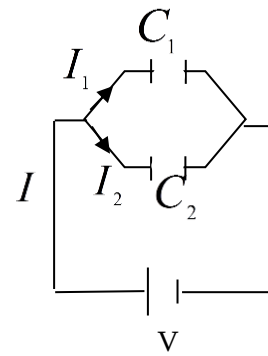

الجهد ثابت في هذا النوع من التوصيل

$$V = V_1 = V_2 = \dots$$


$$Q = Q_1 + Q_2 \quad \text{لكن}$$

$$C_{eq} = C_1 + C_2$$

$$Q_1 = C_1 \cdot V$$

$$Q_2 = C_2 \cdot V$$

$$Q_1 + Q_2 = C_{eq} \cdot V$$

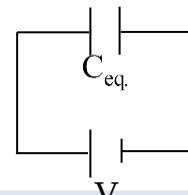



Ex: 9 in the figure

1) The equivalent capacitance is:-


- a) $2\mu\text{F}$ b) $10\mu\text{F}$ c) $15\mu\text{F}$ d) $5\mu\text{F}$

2) The voltage (potential difference) across each capacitor is:-

- a) 5 V b) 10 V c) 24 V d) 30 V

3) The charge on each capacitor is:-

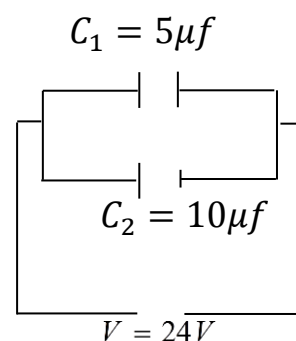- a) $120\mu\text{C}, 240\mu\text{C}$ b) $240\mu\text{C}, 120\mu\text{C}$
c) $80\mu\text{C}, 160\mu\text{C}$ d) $160\mu\text{C}, 80\mu\text{C}$



Solution

$$C_1 = 5 \times 10^{-6} \text{ F}$$

$$C_2 = 10 \times 10^{-6} \text{ F}$$

$$V = 24 \text{ V}$$

$$(1) \quad C_1 // C_2 \rightarrow C_{\text{eq}} = C_1 + C_2 = 5 \times 10^{-6} + 10 \times 10^{-6} = 15 \times 10^{-6} \text{ F}$$

$$(2) \quad C_1 // C_2 \rightarrow V_1 = V_2 = V = 24 \text{ V}$$

$$(3) \quad C_1 // C_2 \rightarrow Q_1 = C_1 \cdot V$$

$$= 5 \times 10^{-6} \times 24 = 1.2 \times 10^{-4} \text{ C} = 120 \mu\text{C}$$

$$Q_2 = C_2 \cdot V$$

$$= 10 \times 10^{-6} \times 24 = 2.4 \times 10^{-4} \text{ C} = 240 \mu\text{C}$$




Ex: 10 in the figure

1) The equivalent capacitance is:-

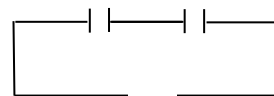- a) $3\mu\text{F}$ b) $6\mu\text{F}$ c) $2\mu\text{F}$ d) $9\mu\text{F}$

$$C_1 = 3\mu\text{f} \quad C_2 = 6\mu\text{f}$$



$$v=24\text{V}$$

2) The charge on each capacitor is:-

- a) $12\mu\text{C}$ b) $48\mu\text{C}$ c) $4\mu\text{C}$ d) $3\mu\text{C}$

3) The voltage across each capacitor is:-

- a) $4\text{V}, 2\text{V}$ b) $16\text{V}, 8\text{V}$ c) $5\text{V}, 10\text{V}$ d) $9\text{V}, 18\text{V}$

Solution

$$C_1 = 3 \times 10^{-6} \text{ F}$$

$$C_2 = 6 \times 10^{-6} \text{ F}$$

$$V = 24 \text{ V}$$

$$(1) \quad C_1, C_2 \xrightarrow[\text{(2)}]{\text{series}} C_{\text{eq}} = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} = \frac{3 \times 6 \times 10^{-12}}{10^{-6}(3 + 6)} = 2 \times 10^{-6} \text{ F}$$

$$\text{Or} \quad \frac{1}{C_{\text{eq}}} = \frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \frac{2+1}{6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$


$$\frac{1}{C_{\text{eq}}} = \frac{1}{2} \xrightarrow{\text{تقلب}} C_{\text{eq}} = 2 \mu\text{F} = 2 \times 10^{-6} \text{ F}$$

$$(2) \quad C_1, C_2 \xrightarrow{\text{series}} Q_1 = Q_2 = C_{\text{eq}} \cdot V$$


$$= 2 \times 10^{-6} \times 24 = 48 \times 10^{-6} \text{ C} = 48 \mu\text{C}$$

$$(3) \quad V_1 = \frac{Q}{C_1} = \frac{48 \times 10^{-6}}{3 \times 10^{-6}} = 16 \text{ V} \quad \& \quad V_2 = \frac{Q}{C_2} = \frac{48 \times 10^{-6}}{6 \times 10^{-6}} = 8 \text{ V}$$

Ex: 11 in the figure shown the equivalent capacitance of the combination of capacitors is:

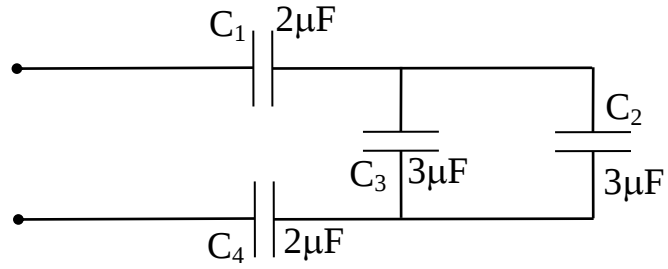a) $2\mu\text{F}$ b) $1\mu\text{F}$ c) $0.86\mu\text{F}$ d) $1.3\mu\text{F}$

Solution

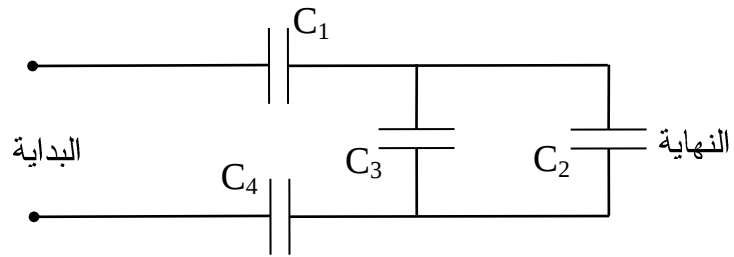


عند حساب C_{eq} لمثل هذه الدوائر نبدأ دائماً من نهاية الدائرة

بحساب C_{eq} لكل توصيلة متشابهة تدريجياً حتى نصل إلى البداية

$$* \quad C_2 // C_3 \rightarrow C_{23} = C_2 + C_3 = 3 + 3 = 6 \mu\text{f}$$

$$* \quad C_1, C_{23}, C_4 \xrightarrow{\text{series}} \frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_{23}} + \frac{1}{C_4}$$
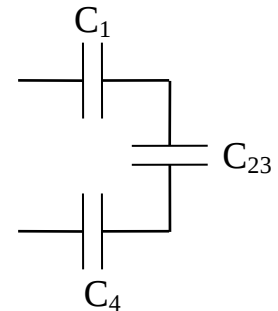
$$= \frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{2} = \frac{7}{6}$$






$$\therefore C_{eq} = \frac{6}{7} = 0.86 \mu f$$

Ex:12 If $V_{ab} = 30V$. the energy stored by the group of capacitors shown in the figure is:-

$$C = 24\mu F$$

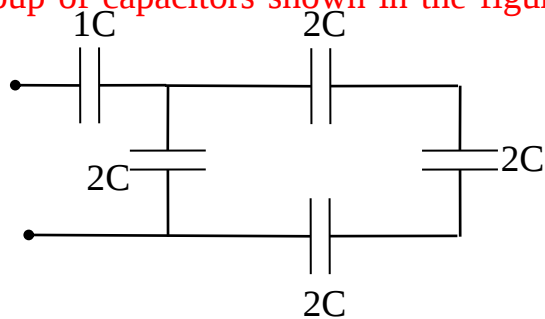

a) 2.5mJ

b) 4mJ

c) 5.1mJ

d) 3.5mJ

Solution


$$C_1 = 24\mu f$$

$$V = 30 V$$

$$C_2 = C_3 = C_4 = C_5 = 48 \mu f$$


$$U = ??$$

$$U = \frac{1}{2} C_{eq} \cdot V^2$$

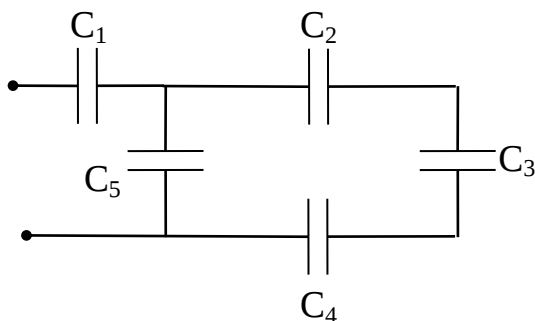


$$C_2, C_3, C_4 \xrightarrow{\text{series}} \frac{1}{C'} = \frac{1}{48} + \frac{1}{48} + \frac{1}{48} = \frac{3}{48} \Rightarrow C' = \frac{48}{3} = 16 \mu f$$
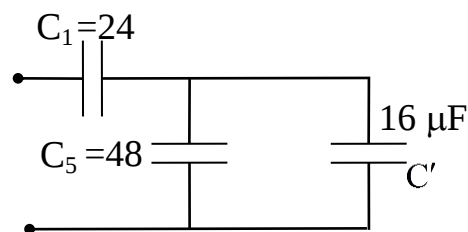
$$* C_5 // C' \rightarrow C'' = C_5 + C' = 48 + 16 = 64 \mu f$$



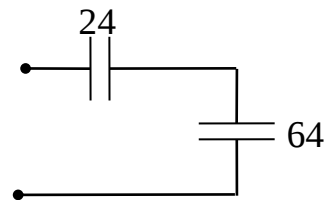
$$* C_1, C'' \xrightarrow{\text{series}} C_{eq} = \frac{24 \times 64}{24 + 64} = 17.5 \mu f$$



$$* U = 17.5 \times 10^{-6} \times (30)^2 \times \frac{1}{2} = 7.9 \times 10^{-3} J = 7.9 mJ$$

هام جداً:-

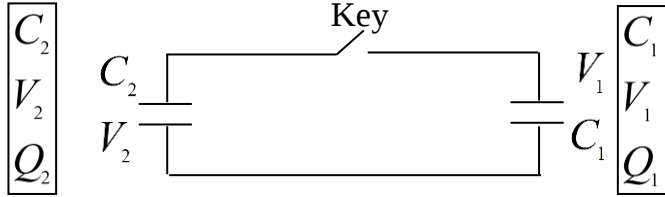

إذا كان لدينا المكثفان
ووصلناهما كما بالشكل

فإن الشحنة تنتقل بينهما ويصلا للتوازن ويكون

$$V_1 = V_2 \Rightarrow \frac{Q'_1}{C_1} = \frac{Q'_2}{C_2}$$

$$Q_1 + Q_2 = Q'_1 + Q'_2$$

مشابهة لتوصيل كرتين مشحونتين التي سبق دراستها

$$V_{\text{Com}} = \frac{Q'_1}{C_1} = \frac{Q'_2}{C_2}$$



Ex:13 A $30\mu\text{F}$ capacitor charged to 3 V and $40\mu\text{F}$ capacitor charged to 4 V are connected to each other $(+,+)(-,-)$ the charge on the $40\mu\text{F}$ capacitor after the two capacitors are connected and reached equilibrium is:-

- a) $2 \times 10^{-5} \text{ C}$ b) $1.4 \times 10^{-4} \text{ C}$ c) $3.5 \times 10^{-11} \text{ C}$ d) $3.8 \times 10^{-4} \text{ C}$

Solution

$$C_1 = 30 \times 10^{-6}$$

$$V_1 = 3 \text{ V}$$

$$Q'_2 = ??$$

$$C_2 = 40 \times 10^{-6}$$

$$V_2 = 4 \text{ V}$$

$$\Rightarrow Q_1 = C_1 V_1 = 90 \times 10^{-6} \text{ C} \quad \& \quad Q_2 = C_2 V_2 = 160 \times 10^{-6} \text{ C}$$

$$\Rightarrow Q_1 + Q_2 = Q'_1 + Q'_2 = 250 \times 10^{-6}$$

$$Q'_1 = (250 \times 10^{-6} - Q'_2)$$

$$\Rightarrow \frac{Q'_1}{C_1} = \frac{Q'_2}{C_2}$$

$$\therefore \frac{250 \times 10^{-6} - Q'_2}{30 \times 10^{-6}} = \frac{Q'_2}{40 \times 10^{-6}}$$

$$\therefore 30 \times 10^{-6} \cdot Q'_2 = 10^{-8} - 40 \times 10^{-6} \cdot Q'_2$$

$$\therefore 70 \times 10^{-6} \cdot Q'_2 = 10^{-8} \Rightarrow Q'_2 = 1.4 \times 10^{-4} \text{ C}$$

ملحوظة: إذا طلب الجهد المشترك لهما بعد الاتزان يكون



$$V = \frac{Q'_2}{C_2} = \frac{1.4 \times 10^{-4}}{40 \times 10^{-6}} = 3.5 \text{ V}$$

Ex: 14 in the figure shown the energy stored

In the $3\mu\text{F}$ Capacitor is:


a) $18\mu\text{C}$

b) $27\mu\text{J}$

c) $54\mu\text{J}$

d) $9\mu\text{J}$

Solution

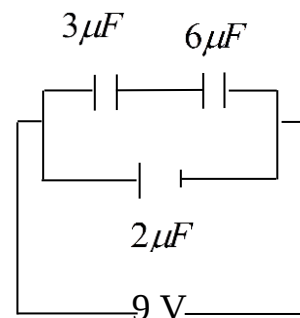

C_1 & C_2

$$Q_1 = Q_2$$

$$V_1 + V_2 = 9$$

$$C_1 V_1 = C_2 V_2$$

$$C_1 V_1 = C_2 (9 - V_1)$$

$$C_1 V_1 = 9 C_2 - V_1 C_2$$

$$3 \times 10^{-6} V_1 = 9 \times 6 \times 10^{-6} - 6 \times 10^{-6} V_1$$

$$9 \times 10^{-6} V_1 = 9 \times 6 \times 10^{-6}$$

$$\therefore V_1 = 6 \text{ V}$$

$$U_1 = \frac{1}{2} C_1 V_1^2 = \frac{1}{2} \times 3 \times 10^{-6} \times (6)^2$$

$$= 54 \times 10^{-6} \text{ J} = 54\mu\text{J}$$

